

$$I = 53 \cdot 10^3 \text{ Гн} \quad \omega = 2\pi f$$

$$U = 5 \text{ В}$$

$$L_1 = 298 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$R_1 = 180 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

$$L_2 = 420 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$C_1 = 363 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}$$


$$L_3 = 180 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$L_4 = 294 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$R_2 = 102 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

$$L_5 = 269 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

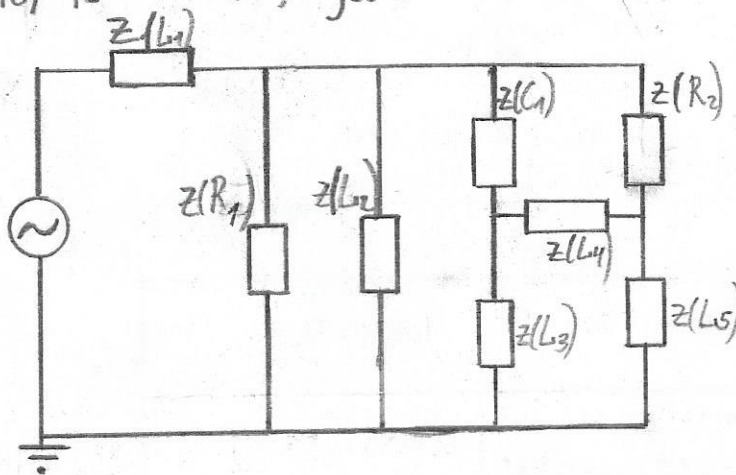1) $z(R) = R$ $z(C) = \frac{1}{j\omega C}$ $z(L) = j\omega L$



$$z(L_1) = j31588 \Omega \text{ Ом}$$

$$z(R_1) = 180 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

$$z(L_2) = j44520 \Omega \text{ Ом}$$


$$z(C_1) = \frac{1}{j38,478 \Omega} \text{ Ом}$$

$$z(L_3) = j19080 \Omega \text{ Ом}$$

$$z(L_4) = j31164 \Omega \text{ Ом}$$

$$z(R_2) = 102 \cdot 10^3 \text{ Ом}$$

$$z(L_5) = j28514 \Omega \text{ Ом}$$

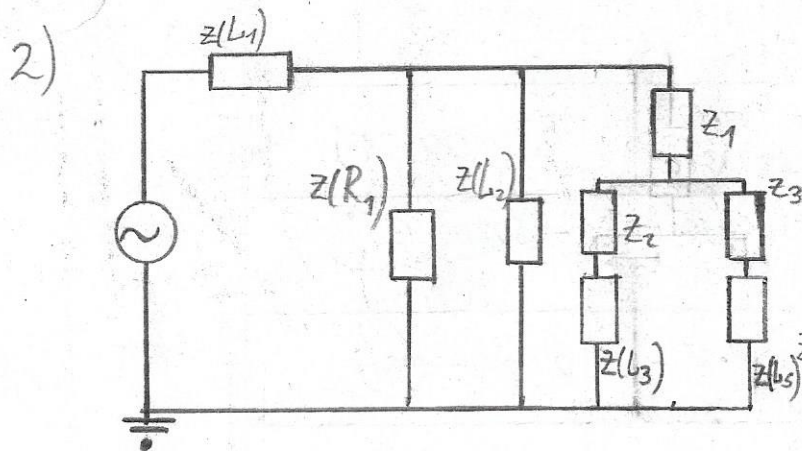

$$z_1 = \frac{z(C_1) \cdot z(R_2)}{z(C_1) + z(R_2) + z(L_4)}$$

$$z_2 = \frac{z(C_1) \cdot z(L_4)}{z(C_1) + z(R_2) + z(L_4)}$$


$$z_3 = \frac{z(R_2) \cdot z(L_4)}{z(C_1) + z(R_2) + z(L_4)}$$

$$z_1 = -0,00413279 - 0,00430566i$$

$$z_2 = 0,00413279 - 0,00396685i$$

$$z_3 = 48911,2 + 50957,2i$$

3)

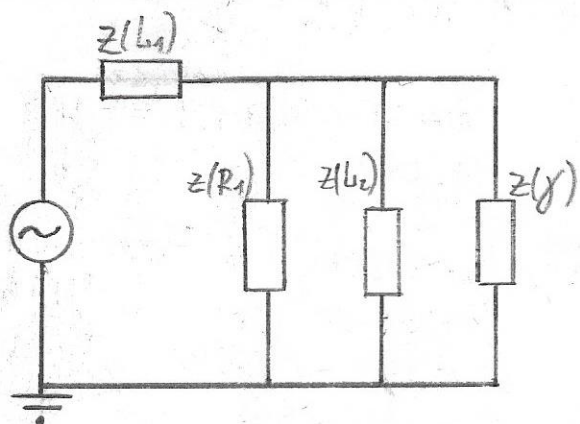


$$Z(Y) = Z_1 + \frac{(Z_2 + Z(L_3))(Z_3 + Z(L_5))}{Z_3 + Z_2 + Z(L_5) + Z(L_3)}$$

$$Z(Y) = 4126,87 + 13026,3i$$

$$Z(\beta) = \frac{Z(L_2)Z(Y)}{Z(L_2) + Z(Y)}$$

4)

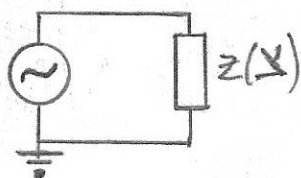

$$Z(X) = Z(L_1) + \frac{Z(R_1)Z(L_2)Z(Y)}{Z(L_2)Z(Y) + Z(R_1)Z(Y) + Z(R_1)Z(L_2)}$$

$$Z(X) = 7995,59 + 130315i$$

$$I_0 = \frac{U}{Z(X)}$$

$$I(L_1) = I_0$$

$$I(R_1) = \frac{I(L_1)}{\frac{Z(R_1)}{Z(\beta)} + 1}$$

$$I(Z_1) = I(\beta) - I(L_2)$$

$$I(Z_2) = \frac{I(Y)}{\frac{Z_2 + Z(L_5)}{Z_3 + Z(L_5)} + 1}$$

$$I(Z_3) = I(Y) - I(Z_2)$$

$$I_0 = 2,34532 \cdot 10^{-6} - 0,0000382248i$$

$$\varphi_1 = Z(Y)I(Y)$$

$$U(C_1) = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$\varphi_2 = Z(L_3)I(L_3)$$

$$U(R_2) = \varphi_1 - \varphi_3$$

$$\varphi_3 = Z(L_5)I(L_5)$$

$$U(L_4) = \varphi_3 - \varphi_2$$

$$I(L_1) = \frac{U(L_1)}{Z(L_1)}$$

$$I(R_2) = \frac{U(R_2)}{Z(R_2)}$$

$$I(L_4) = \frac{U(L_4)}{Z(L_4)}$$

$$I_0 = I(R_1) + I(L_2) + I(L_3) + I(L_5)$$

$$P = UI$$

| Элемент | Номинал | Напряжение | Сила тока | Мощность |
|---------|---------|--|--|---|
| L1 | 298 мГн | 3,7933 + 0,232742j | 2,34532 · 10 ⁻⁶ - 0,0000382248j | 0,000145544j |
| R1 | 180 КОм | 1,2067 - 0,232742j | 6,70389 · 10 ⁻⁶ - 1,29301 · 10 ⁻⁶ j | 8,39053 · 10 ⁻⁶ |
| L2 | 420 мГн | 1,2067 - 0,232742j | -1,66406 · 10 ⁻⁶ - 8,62769 · 10 ⁻⁶ j | 0,0000107983j |
| C1 | 363 мкФ | -2,06637 · 10 ⁻⁷ + 6,07807 · 10 ⁻⁸ j | -7,3473 · 10 ⁻⁶ - 0,0000249787j | -5,60809 · 10 ⁻¹² j |
| L3 | 180 мГн | 1,207 - 0,232742j | -3,88281 · 10 ⁻⁶ - 0,0000201313j | 0,0000251961j |
| L4 | 294 мГн | -0,474585 + 0,33919j | 3,46449 · 10 ⁻⁶ + 4,84743 · 10 ⁻⁶ j | -2,11758 · 10 ⁻²² + 3,47564 · 10 ⁻⁶ j |
| R2 | 102 КОм | 0,474585 - 0,339189j | 4,6528 · 10 ⁻⁶ - 3,32539 · 10 ⁻⁶ j | 3,33608 · 10 ⁻⁶ |
| L5 | 269 мГн | 0,732115 + 0,106448j | 1,1883 · 10 ⁻⁶ - 8,17281 · 10 ⁻⁶ j | 6,10994 · 10 ⁻⁶ j |